جدولهای آزمایش شماره ۱

جدول ۱

I (mA)	1	7	٣٠٠	۴٠٠	۵۰۰
V (v)					

جدول ۲

l (cm)	10	27	50	80	100					
V (V)										
R (Ω)										
	I = 250 (mA)									

جدول ۳

شماره سیم	(1) a,b	(2) c,d	(3) e,f					
(mm) قطر	0.25	0.40	0.30					
V (v)								
R (Ω)								
$I = \Upsilon \Delta \cdot (mA)$								

جنس وشماره سیم	کروم نیکل e,f (۳)	گالوانیزه g,h (۴)	کروم خالص i,j (۵)						
V (v)									
R (Ω)									
$I = \Upsilon \Delta \cdot (mA)$									

جدول ۲

1 P -	= 390 Ω	R - 2200	R - 470	R - 470	R - 1000
Λ_1 -	- 370 32	$\kappa_2 - 22032$	$N_3 - 4732$	$N_4 - \tau / 32$	$N_5 - 100 M$
_		-	_	<u> </u>	-

جدول ۳

جریان هر شاخه (mA)	I_{R_1}	I_{R_2}	I_{R_3}	I_{R_4}	I_{R_5}
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,					

جدول ۴

افت پتانسیل دو سر مقاومت(V)	V_{R_1}	V_{R_2}	V_{R_3}	V_{R_4}	V_{R_5}

جدول ۵

$V_{R_{\chi}}(V)$	
$I_{R_{\chi}}$ (mA)	

جدولهای آزمایش شماره ۳

جدول ۱

D(cm)	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
$B_H(mT)$											

جدول ۲

I(A)	0.2	0.4	0.6	0.8	1	1.2	1.4	1.6	1.8	2
B _H (mT)										

I _H (mA)	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
α										
$\tan \alpha$										

جدولهای آزمایش شماره ۴

جدول ۱

t (s)	٠	۱۵	٣٠	40	۶٠	٧۵	٩٠	۱۰۵	17.	۱۳۵
V (V)										
V/V_0										

جدول ۲

t (s)	•	۱۵	٣٠	40	۶۰	٧۵	٩٠	۱۰۵	17.	۱۳۵
V (V)										
V/V_0										

جدول ۳

t (s)	٠	۱۵	٣٠	40	۶٠	٧۵	9.	۱۰۵	17.	۱۳۵
V (V)										

جدول ۴

t (s)	•	٣٠	۶۰	٩٠	17.	۱۵۰	۱۸۰	۲۱۰	74.	۲۷٠	۳۰۰
V											
(V)											

جدول ۱

Im = 2A , $i = 4A$								
L(cm) 1/۲۵								
F(mN)								

جدول ۲

Im = 2A ₉ $L = 10cm$									
i(A)									
F(mN)									

i = 4A _e $L = 10cm$									
Im(A) ·/Δ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \									
F(mN)									

جدول ۱

		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
V_R (V)	V_L (V)	V_Z (V)	I (mA)

جدول ۲

V_R (V)	V_C (V)	V_Z (V)	I (mA)

جدول ۳

V_R (V)	V_L (V)	V_C (V)	V_{RL} (V)	V_Z (V)	I (mA)

جدول ۱

f (kHz)	١	۵	٩	١٣	١٧	71	۲۵
Ι (μΑ)							

جدول ۲

f (kHz)	١	۵	٩	١٣	١٧	71	۲۵
Ι (μΑ)							

جدول٣

f = 1 % (KHz)									
f (kHz)	١	۵	٩	١٣	١٧	71	۲۵		
Ι (μΑ)									

جدول ۱

100Hz	50Hz	فركانس نوسانساز					
		$\frac{N_X}{N_Y}$					
		فر کانس مجهول					

جدول ۲

f (Hz)	٣٠	۶۰	٩٠	17.
sin φ				
tan φ				

جدول ۳

f (Hz)	٣٠	۶۰	9.	17.
sin φ				
tan φ				

جدول ۴

f			
sin φ		صفر	
tan φ		صفر	

f (Hz)		فركانس تشديد	
V _R (V)			

جدول ۱

$N_1 = 250$, $N_2 = 500$								
<i>V</i> ₁ (V)	۱۵	۲٠	۲۵	٣٠				
I_1 (mA)								
P_1 (W)								
<i>V</i> ₂ (V)								

جدول ۲

	$N_1 = 500$ 9	$N_2 = 250$ 9	$V_1 = 30 \text{ (V)}$	
I_2 (mA)	۲۵٠	۵۰۰	٧۵٠	1
P_2 (W)				
I_1 (mA)				
$P_1(W)$				

جدول ۳

$N_1 = 500$	و	$N_2 = 2$	250	و	$V_1 = 30 \text{ (V)}$
$I_1 =$		(mA)	P_1	=	(W)

جدول ۴

$N_1 = 500$ $_9$ $N_2 = 250$						
$I_1 =$	معلوم	(mA)	$V_1 =$	(V)	$P_1 =$	(W)