

زمان انجام آزمایش

شماره دانشجویی

شماره دانشجویی

گروه و زیرگروه

نام و نام خانوادگی

نام و نام خانوادگی

جدول‌های آزمایش شماره ۲

جدول ۲

$R_1 = 390 \Omega$	$R_2 = 220 \Omega$	$R_3 = 47 \Omega$	$R_4 = 47 \Omega$	$R_5 = 100 \Omega$
--------------------	--------------------	-------------------	-------------------	--------------------

جدول ۳

جریان هر شاخه (mA)	I_{R_1}	I_{R_2}	I_{R_3}	I_{R_4}	I_{R_5}

جدول ۴

افت پتانسیل دو سر مقاومت (V)	V_{R_1}	V_{R_2}	V_{R_3}	V_{R_4}	V_{R_5}

جدول ۵

$V_{R_x} (V)$	
$I_{R_x} (mA)$	